
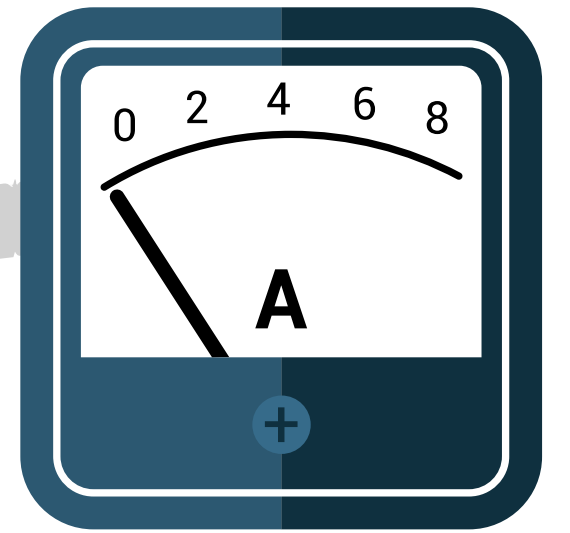


# Запам'ятай

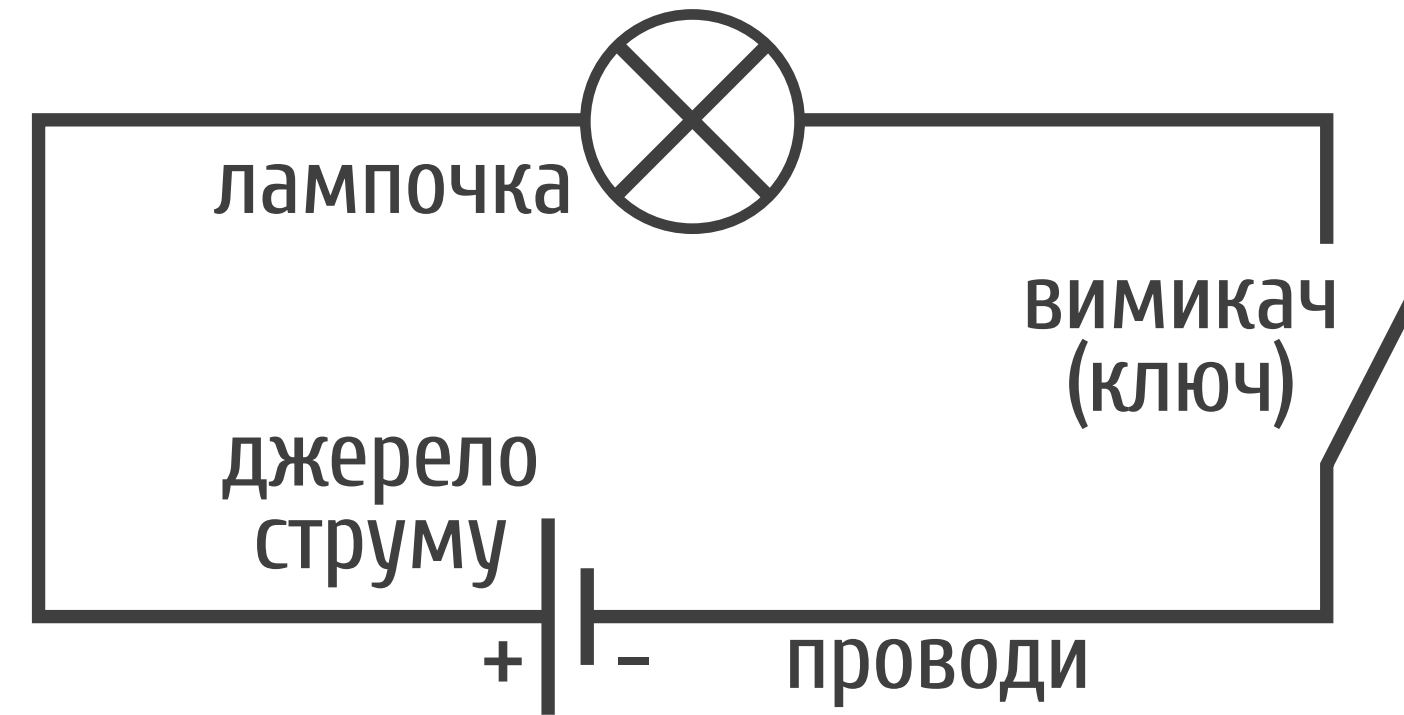

**Електричне коло – джерело струму, споживачі електричної енергії, вимикачі, які в певному порядку з'єднані проводами.**

Електрична схема



	Фізична величина	Од. вимірювання
<b>Сила струму</b>	характеризує електричний струм і визначається кількістю заряджених частинок, що проходять через поперечний переріз провідника за одиницю часу	ампер (А)
<b>Електрична напруга</b>	характеризує здатність електричного поля виконувати роботу з переміщення заряджених частинок	вольт (В)
<b>Електричний опір</b>	характеризує властивість провідника перешкоджати протіканню електричного струму	ом (Ом)

